



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102570587 A

(43) 申请公布日 2012.07.11

(21) 申请号 201110423926.8

(22) 申请日 2011.12.18

(71) 申请人 西安恒飞电子科技有限公司

地址 710068 陕西省西安市雁塔区白沙路1
号白沙商务楼220室

(72) 发明人 李希茜 李朝辉

(74) 专利代理机构 西安吉盛专利代理有限责任
公司 61108

代理人 张培勋

(51) Int. Cl.

H02J 9/06 (2006.01)

H02M 1/32 (2007.01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54) 发明名称

大功率分布式电源方法

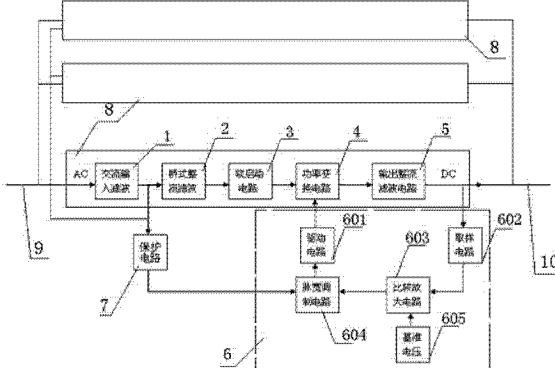(57) 摘要

本发明涉及一种大功率电源，特别是一种大功率分布式电源方法。它至少包括多个电源电路，每个电源电路输入端并联连接，输出端分别并联连接，通过控制电路使输出端输出相同的电压和电流。由于大功率开关电源的控制电路比较复杂，当一个电源模块不能满足功率要求时，将多个中、小功率的电源模块并联，通过改变电源模块的数量来满足不同功率的负载，每个模块承受较小的电应力，采用小功率电源模块，大规模控制集成电路做基本部件，大大减轻了对大功率元器件和装置的研制压力，简化了热设计，使得电源保持较高的效率和可靠性。



1. 大功率分布式电源方法,其特征是:它至少包括多个一电源电路,每个电源电路输入端并联连接,输出端分别并联连接,通过控制电路使输出端输出相同的电压和电流。

2. 根据权利要求1所述的大功率分布式电源方法,其特征是:电源电路包括:交流滤波1、桥式整流滤波电路2、软启动电路3、功率变换电路4、二次输出整流滤波电路5,交流电压经交流滤波1进行滤波后输出与桥式整流滤波电路2的输入端电连接,经桥式整流滤波进行输出,桥式整流滤波电路2的输出端经软启动电路3后与功率变换电路4电连接,每个功率变换电路4的受控端与PWM控制电路6的控制端电连接。

3. 根据权利要求2所述的大功率分布式电源方法,其特征是:PWM控制电路6由驱动电路601、取样电路602、比较放大电路603、脉宽调制电路604、基准电路605构成,PWM控制电路6输入与二次输出整流滤波电路5输出端电连接,由PWM控制电路6的取样电路602检测输出电压波动信号或输出电流波动信号,输出电压波动信号或输出电流波动信号与基准电路605的基准信号一起输入到比较放大电路603的输入端,由比较放大电路603的输出端与脉宽调制电路604的控制端电连接,控制脉宽调制电路604的脉宽,脉宽变化信号经驱动电路601放大控制功率变换电路4稳定电压波动或电流波动。

4. 根据权利要求2所述的大功率分布式电源方法,其特征是:所述的功率变换电路4包括逆变变压器T、开关调整管V2,逆变变压器T包括第一输入绕组L1和第二输入绕组L2和第一输出绕组L3和第二输出绕组L4,第二输入绕组L2的一端与开关调整管V2电连接,开关调整管V2与驱动电路601电连接,驱动电路601控制开关调整管V2导通和关闭时间,开关调整管7电连接有过电流保护电路。

5. 根据权利要求2所述的大功率分布式电源方法,其特征是:软启动保护电路3由限流电阻R16和电容器C3构成,限流电阻R16和电容器C3的连接点与功率变换电路的第一输入绕组L1和第二输入绕组L2的连接连接,限流电阻R16另一端与桥式整流滤波电路的输出端电连接,电容器C3与电源负端电连接;当电源接通瞬间,软启动保护电路3开始工作,输入电压经整流桥U和限流电阻R16对电容器C3充电,由于开机时,C3的电压为零,因此,逆变器开机时不能正常工作,也就是限制了开机时产生的浪涌电流;当电容器C3充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作,经主变压器辅助绕组产生晶闸管V1的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R16,开关电源处于正常运行状态。

6. 根据权利要求2所述的大功率分布式电源方法,其特征是:电源电路的输入端9有0.2uF陶瓷或薄膜电容对地旁路。

大功率分布式电源方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种大功率电源,特别是一种大功率分布式电源方法。

背景技术

[0002] 电源在电子领域发挥着重要的作用,电子设备都离不开稳定可靠的电源作为供电系统。大功率电源是电源领域的一个分支,大功率电源通常通过两种方式实现,一种是按功率要求直接设计。另一种是采用多组低功率并联输出设计。前者系统维护复杂,如散热设计,噪声管理,效率管理要集中统一管理,才能实现总体设计目标。后者采用现有的成熟电路设计,然后进行并联,不存在散热设计,噪声管理,效率管理的问题,维护方便,容易集成,已越来越受到行业的重视。

[0003] 然而,并联设计成本高,系统不同步,容易引起相互之间的影响,如处理不好,会使有的效率高,有的效率低,在不同步状态下工作。最终影响电源质量。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种同步性好,即可作为冗余设计,又可作为大功率设计的大功率分布式电源方法。

[0005] 本发明的目的是这样实现的,大功率分布式电源方法,它至少包括多个一电源电路,每个电源电路输入端并联连接,输出端分别并联连接,通过控制电路使输出端输出相同的电压和电流。

[0006] 电源电路包括:交流滤波1、桥式整流滤波电路2、软启动电路3、功率变换电路4、二次输出整流滤波电路5,交流电压经交流滤波1进行滤波后输出与桥式整流滤波电路2的输入端电连接,经桥式整流滤波进行输出,桥式整流滤波电路2的输出端经软启动电路3后与功率变换电路4电连接,每个功率变换电路4的受控端与PWM控制电路6的控制端电连接。

[0007] PWM控制电路6由驱动电路601、取样电路602、比较放大电路603、脉宽调制电路604、基准电路605构成,PWM控制电路6输入与二次输出整流滤波电路5输出端电连接,由PWM控制电路6的取样电路602检测输出电压波动信号或输出电流波动信号,输出电压波动信号或输出电流波动信号与基准电路605的基准信号一起输入到比较放大电路603的输入端,由比较放大电路603的输出端与脉宽调制电路604的控制端电连接,控制脉宽调制电路604的脉宽,脉宽变化信号经驱动电路601放大控制功率变换电路4稳定电压波动或电流波动。

[0008] 所述的功率变换电路4包括逆变变压器T、开关调整管V2,逆变变压器T包括第一输入绕组L1和第二输入绕组L2和第一输出绕组L3和第二输出绕组L4,第二输入绕组L2的一端与开关调整管V2电连接,开关调整管V2与驱动电路601电连接,驱动电路601控制开关调整管V2导通和关闭时间,开关调整管7电连接有过电流保护电路。

[0009] 软启动保护电路3由限流电阻R16和电容器C3构成,限流电阻R16和电容器C3

的连接点与功率变换电路的第一输入绕组 L1 和第二输入绕组 L2 的连接连接,限流电阻 R16 另一端与桥式整流滤波电路的输出端电连接,电容器 C3 与电源负端电连接;当电源接通瞬间,软启动保护电路 3 开始工作,输入电压经整流桥 U 和限流电阻 R16 对电容器 C3 充电,由于开机时, C3 的电压为零,因此,逆变器开机时不能正常工作,也就是限制了开机时产生的浪涌电流;当电容器 C3 充电到约 80% 额定电压时,逆变器正常工作,经主变压器辅助绕组产生晶闸管 V1 的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻 R16,开关电源处于正常运行状态。

[0010] 每只模块的输入(输入的正和负引脚)都应用 0.2uF 陶瓷或薄膜电容本地旁路。这样可以分流高频的输入纹波电流。每只模块的基板和负输入引脚之间应接入一个 4.7uF 的电容,分流共模电流分量。

[0011] 本发明的优点是:由于大功率开关电源的控制电路比较复杂,当一个电源模块不能满足功率要求时,将多个中、小功率的电源模块并联,通过改变电源模块的数量来满足不同功率的负载,每个模块承受较小的电应力,采用小功率电源模块,大规模控制集成电路做基本部件,大大减轻了对大功率元器件和装置的研制压力,简化了热设计,使得电源保持较高的效率和可靠性。

附图说明

[0012] 下面结合实施例附图对本发明作进一步说明:

图 1 是本发明实施例电路框图;

图 2 是控制电路原理图。

[0013] 图中,1、交流滤波;2、桥式整流滤波电路;3、软启动电路;4、功率变换电路;5、二次输出整流滤波电路;6、PWM 控制电路;7、开关调整管;8、电源电路;9、输入端;10、输出端。

具体实施方式

[0014] 参见图 1 所示大功率分布式电源方法,它至少包括多个电源电路 8,每个电源电路输入端 9 并联连接,输出端 10 分别并联连接,通过 PWM 控制电路 6 控制所有的电源电路 8 使输出端输出相同的电压和电流。

[0015] 实际上,本发明将开关电源的 PWM 控制电路象独立出来,去统一管理多个电源电路,如电源电路是一个的情况下,就是一个现有的开关电源电路,参见图 1 和图 2 所示,包括:交流滤波 1、桥式整流滤波电路 2、软启动电路 3、功率变换电路 4、二次输出整流滤波电路 5、PWM 控制电路 6;PWM 控制电路 6 由驱动电路 601、取样电路 602、比较放大电路 603、脉宽调制电路 604、基准电路 605 构成,交流电压经交流滤波 1 进行滤波后输出与桥式整流滤波电路 2 的输入端电连接,经桥式整流滤波进行输出,桥式整流滤波电路 2 的输出端经软启动电路 3 后与功率变换电路 4 电连接,功率变换电路 4 的受控端与 PWM 控制电路 6 的控制端电连接,PWM 控制电路 6 输入与二次输出整流滤波电路 5 输出端电连接,由 PWM 控制电路 6 的取样电路 602 检测输出电压波动信号或输出电流波动信号,输出电压波动信号或输出电流波动信号与基准电路 605 的基准信号一起输入到比较放大电路 603 的输入端,由比较放大电路 603 的输出端与脉宽调制电路 604 的控制端电连接,控制脉宽调制电路 604 的脉宽,脉宽变化信号经驱动电路 601 放大控制功率变换电路 4 稳定电压波动或电流波动。

[0016] 二次输出整流滤波电路 5 包括续流二极管、储能电感和滤波电容组成。

[0017] 参见图 2 所示, 功率变换电路 4 包括逆变变压器 T、开关调整管 V2, 逆变变压器 T 包括第一输入绕组 L1 和第二输入绕组 L2 和第一输出绕组 L3 和第二输出绕组 L4, 第二输入绕组 L2 的一端与开关调整管 V2 电连接, 开关调整管 V2 与驱动电路 601 电连接, 驱动电路 601 控制开关调整管 V2 导通和关闭时间, 开关电源的电路比较复杂, 在开关电源的输入端一般接有小电感、大电容的输入滤波器。在开机瞬间, 滤波电容器会流过很大的浪涌电流, 这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍。这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化, 并使输入保险丝熔断。另外, 浪涌电流也会损害电容器, 使之寿命缩短, 过早损坏。为此, 在本电源中使用软启动保护电路 3。

[0018] 软启动保护电路 3 由限流电阻 R16 和电容器 C3 构成, 限流电阻 R16 和电容器 C3 的连接点与功率变换电路的第一输入绕组 L1 和第二输入绕组 L2 的连接连接, 限流电阻 R16 另一端与桥式整流滤波电路的输出端电连接, 电容器 C3 与电源负端电连接; 当电源接通瞬间, 软启动保护电路 3 开始工作, 输入电压经整流桥 U 和限流电阻 R16 对电容器 C3 充电, 由于开机时, C3 的电压为零, 因此, 逆变器开机时不能正常工作, 也就是限制了开机时产生的浪涌电流; 当电容器 C3 充电到约 80% 额定电压时, 逆变器正常工作。经主变压器辅助绕组产生晶闸管 V1 的触发信号, 使晶闸管导通并短路限流电阻 R16, 开关电源处于正常运行状态。因此, 选择合适的电容 C3, 就能防止开机时产生的浪涌电流。

[0019] 每路电源电路 8 的输入(输入的正和负引脚)都应用 0.2uF 陶瓷或薄膜电容本地旁路。这样可以分流高频的输入纹波电流。每只模块的基板和负输入引脚之间应接入一个 4.7uF 的电容, 分流共模电流分量。

[0020] 电源电路中设有电源故障检测电路, 任一路电源出现故障, 便有故障指示, 在不断电的情况下, 便可拔出故障电源, 而另一个电源仍在给负载。

