



(12)

PATENTSCHRIFT

(21) Anmeldenummer: 1192/2000
(22) Anmeldetag: 11.07.2000
(42) Beginn der Patentdauer: 15.11.2001
(45) Ausgabetag: 25.07.2002

(51) Int. Cl.⁷: **H02H 7/20**
H02H 7/00

(73) Patentinhaber:
SIEMENS AG ÖSTERREICH
A-1210 WIEN (AT).

(72) Erfinder:
REISCHER WILHELM
WIEN (AT).
KARL LEO
ENZESFELD, NIEDERÖSTERREICH (AT).
PICHORNER HEINZ
WIEN (AT).
WÖHRER FRANZ
WIEN (AT).

(54) SCHUTZSCHALTUNG FÜR EINE NETZGEFÜHRTE THYRISTORBRÜCKE

(57) Eine Schutzschaltung (SCH) für eine netzgeführte Thyristorbrücke (B, B'), welche zur Energiespeisung eines an sie angeschlossenen Energiekreises sowie zur Rückspeisung aus diesem Kreis eingerichtet ist, und welche zwischen die Thyristorbrücke und den Energiekreis geschaltet ist. In einem Längszweig der Schutzschaltung ist zumindest ein, im Rückspeisesinn gepolter IGBT-Transistor (GT1, GT2) mit einer Antiparalleldiode (D1, D2; D1p) vorgesehen, welcher bei Auftreten eines Kipperkennungs-signals (s_k , U_{s1}), das einer dem Transistor zugeordneten Ansteuerschaltung (AST) zugeführt ist, abschaltbar ist.

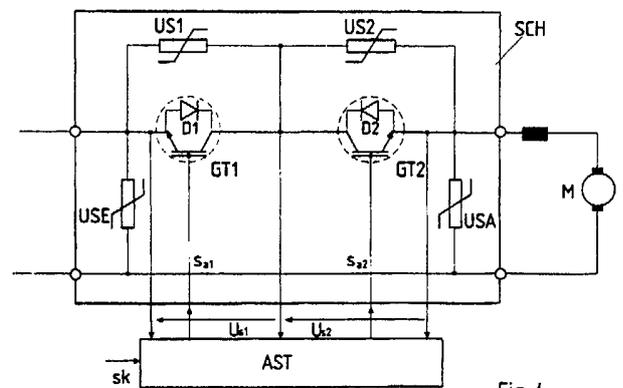


Fig. 4

Die Erfindung bezieht sich auf eine Schutzschaltung für eine netzgeführte Thyristorbrücke, welche zur Energiespeisung eines an sie angeschlossenen Energiekreises sowie zur Rückspeisung aus diesem Kreis eingerichtet ist, und welche zwischen die Thyristorbrücke und den Energiekreis geschaltet ist.

5 Eine Thyristorbrücke zur Energierückspeisung in ein 3-Phasen-Wechselstromnetz liegt in vielen Fällen antiparallel zu einer Einspeisebrücke, welche die 3-Phasenspannung des Drehstromnetzes in eine Zwischenkreis-Gleichspannung für einen Wechselrichter umwandelt; der wiederum einen Drehstrommotor speist. Beispielsweise, um den Motor abzubremesen, wird Energie aus dem Zwischenkreis über die Rückspeisebrücke und von hier in das 3-Phasennetz zurückgespeist. Die
10 Erfindung bezieht sich aber in gleicher Weise auf Thyristorbrücken zur Energieübertragung aus einem Gleichstromnetz, z. B. dem Gleichstromnetz einer Photovoltaikanlage oder der Bremsenergie einer Gleichstrommaschine, in ein Drehstromnetz.

Solche Brücken und ihre Theorie sind beispielsweise in dem Buch „Leistungselektronik“, Franz Zach, Springer Verlag Wien-New York 1979, beschrieben, und eine Kipperkennung mit einer
15 Brückensteuerung zur Verhinderung eines Querschaltens ist z. B. in der AT 404 414 B der Anmelderin beschrieben.

In Fig. 1 ist eine Doppelbrücke nach dem Stand der Technik mit einer Einspeisebrücke B und einer Rückspeisebrücke B' gezeigt. Die Einspeisebrücke besteht aus je zwei gleichsinnig in Serie geschalteten Thyristoren V4, V1 bzw. V6, V3 bzw. V2, V5. Sämtliche Thyristorpaare liegen an
20 einer Spannung U_g , die hier an einem Zwischenkreiskondensator C_{ZK} auftritt. Zwischen diesem Kondensator C_{ZK} und der Brücke liegt eine Zwischenkreissicherung F_{ZK} sowie gegebenenfalls eine Zwischenkreisdrossel L_{ZK} . Die Verbindungspunkte der Thyristoren V1', V4'; V3', V6'; V5', V2' jedes Paares der Rückspeisebrücke B' liegen je über eine Kommutierungsdrossel L_{KR} , L_{KS} , L_{KT} und eine Netzsicherung F_N an einer Phase R, S, T eines Drehstromnetzes.

Die Thyristoren V1, ..., V6 werden über eine hier nicht dargestellte Thyristorsteuerung THS netzsynchron gezündet, wobei die Nummerierung der Thyristoren der Zündreihenfolge bei einem Rechtsdrehfeld an den Phasen R, S, T entspricht. Die Ansteuerschaltung ist im Allgemeinen auch Teil eines Regelkreises, wobei eine Regelung z. B. auf die Gleichspannung U_g durch Verschieben
25 der Thyristorzündzeitpunkte erfolgt.

Bei Anwendung der Thyristorbrücken zur Speisung einer Gleichstrommaschine tritt diese an die Stelle des Zwischenkreiskondensators. Die Spannung wechselt bei dieser Anwendung in den
30 meisten Fällen ihr Vorzeichen, und der Betrieb erfolgt in allen vier Quadranten.

Bei zu geringer Spannung im Drehstromnetz oder zu hoher Zwischenkreisspannung U_g kann es bei Energierückspeisung in das Drehstromnetz zu dem sogenannten „Wechselrichterkippen“
35 kommen, das in der zuvor genannten Literaturstelle „Zach“ gleichfalls beschrieben ist (p. 236f). Hierbei tritt folgender Vorgang auf.

Es leiten je zwei Thyristoren der Brücke, z. B. Thyristor V1 und Thyristor V6, bei Stromfluss in der Netzphase RS (Netzspannung U_{RS}). Im folgenden Zyklus sollte der Zwischenkreisstrom i_d bei Abgabe eines Zündimpulses an Thyristor V2 von Thyristor V6 auf den Thyristor V2 kommutieren,
40 wobei der Thyristor V1 auch weiterhin Strom führt. Als kommutierende Spannung wirkt der Momentanwert der verketteten Spannung U_{ST} .

Hier ist zu bemerken, dass zugleich mit der Zündimpulsabgabe an den Thyristor V2 auch an den Thyristor V1 ein zweites Mal ein Zündimpuls abgegeben wird, denn jeder Thyristor muss im
45 Stationärbetrieb während $2/6$ der Netzperiode Strom führen. Dieser Zweitimpuls ist jedoch nur erforderlich, um auch bei lückendem Strom einen Stromfluss sicherzustellen. Im Idealfall, bei nicht lückendem Strom, wäre ein solcher zweiter Zündimpuls nicht erforderlich, da ein gezündeter Thyristor so lange leitend bleibt, bis der Strom Null geworden ist.

Falls aus einem der oben genannten Gründe, z. B. wegen Unterspannung des Netzes, dieses Kommutieren versagt, bleibt der Stromfluss in den Thyristoren V1 und V6 aufrecht und steigt noch
50 stark an, da die weiterhin wirksame Spannung U_{RS} immer positiver wird, und der treibenden Spannung U_g des Zwischenkreiskondensators C_{ZK} immer weniger entgegen wirken kann. Der eben beschriebene Vorgang wird als „Wechselrichterkippen“ bezeichnet.

Der Stromanstieg in dem Kreis „Netzphase R - Thyristor V1 - Zwischenkreiskapazität C_{ZK} - Thyristor V6 - Netzphase S“ wird durch die Größe der wirksamen Induktivität, bestehend aus Kommu-
55 tierungsdrossel $L_{KR} + L_{KS} +$ Netzimpedanz - Zwischenkreisdrossel L_{ZK} bestimmt. Nach einer gewis-

sen Zeit, d.h. bei einem bestimmten Überstrom in dem Kreis, unterbricht eine der in der Netzzuleitung vorgesehenen Sicherungen F_N oder die im Zwischenkreis liegende Sicherung F_{ZK} oder aber eine nicht gezeigte, mit einem Thyristor in Serie liegende Sicherung den Stromfluss und verhindert so ein Zerstören der Thyristoren V1 und V6.

5 Falls jedoch das Auslösen der Sicherung so lange dauert, dass schon vor dem Unterbrechen des Stromes der gemäß der Zündreihenfolge nächste Thyristor gezündet wird - im betrachteten Beispiel der Thyristor V3 -, so tritt ein so genanntes „Querzünden“ ein, bei dem die Zwischenkreis-
 10 spannung U_g direkt über zwei Thyristoren - in dem hier betrachteten Fall die Thyristoren V3 und V6 - kurzgeschlossen wird. Befände sich in dem Stromkreis „Thyristor V6 - Thyristor V3 - Zwischenkreiskapazität C_{ZK} “ nicht die Drossel L_{ZK} , so wäre der Stromanstieg lediglich durch die Leitungs-
 15 induktivitäten des Zwischenkreises begrenzt. Da diese aber üblicherweise sehr gering sind, wäre der Stromanstieg so steil, dass ein Schutz der Thyristoren durch die Sicherung F_{ZK} im Zwischenkreis oder durch eine Sicherung in den Thyristorzweigen nicht möglich wäre. Bei genügend großer Energie im Gleichstromnetz, hier in der Zwischenkreiskapazität C_{ZK} , kommt es daher bei Auftreten
 eines „Querzünders“ zu einer Zerstörung der entsprechenden Thyristoren, im gewählten Beispiel der Thyristoren V3 und V6, ehe eine Sicherung den Stromfluss unterbrechen kann.

Das Wechselrichterkippen als prinzipielle Eigenschaft netzgeführter Stromrichterschaltungen kann nicht vermieden werden, doch können richtig dimensionierte Netz-, Zwischenkreis- oder Thyristorzweigsicherungen in vielen, jedoch nicht in allen Fällen die Thyristoren vor Zerstörung
 20 schützen.

Das „Querzünden“, das eine Folge des „Wechselrichterkippens“ ist, tritt dann auf, wenn - wie oben beschrieben - nicht jene Thyristoren Strom führen, die gemäß der vorgegebenen Zündreihenfolge stromführend sein sollten. Ein Zerstören von Thyristoren im Falle eines „Querzündens“ kann durch eine entsprechend bemessene Drossel L_{ZK} im Zwischenkreis verhindert werden, welche den
 25 Stromanstieg begrenzt, oder durch eine Schaltung nach der AT 404 414, welche das Wechselrichterkippen erkennt und dementsprechend bei Abgabe von Zündimpulsen an bestimmte Thyristoren unterbindet.

Dazu werden gemäß Fig. 1 einer Mess- und Auswerteschaltung MAS der Thyristorsteuerung THS die Spannungen an den einzelnen Thyristoren zugeführt, und die dann dazu errechneten
 30 Werte werden einer Zündschaltung ZUN zugeführt. Für die vorliegende Erfindung ist jedenfalls wichtig, dass beispielsweise eine Schaltung nach Fig. 1 auch ein Kipperkennungssignal s_k liefert.

Eine Aufgabe der Erfindung liegt darin, herkömmliche Schaltelemente, wie Sicherungen, mechanische Schnellschalter oder aufwendige Zwangskommuiterschaltungen sowie Strombegrenzungsdrosseln soweit wie möglich zu vermeiden und den Schaltungsaufwand sowie die Projektie-
 35 rungsarbeit für die einzelnen Anwendungsfälle zu verringern.

Diese Aufgabe wird mit einer Schutzschaltung der eingangs genannten Art gelöst, bei welcher erfindungsgemäß in einem Längszweig der Schutzschaltung zumindest ein, im Rückspeisesinn
 40 gepolter IGBT-Transistor mit einer Antiparalleldiode vorgesehen ist, welcher bei Auftreten eines Kipperkennungssignals, das einer dem Transistor zugeordneten Ansteuerschaltung zugeführt ist, abschaltbar ist.

Dank der Erfindung kann ein auftretender Kippstrom rasch abgeschaltet werden, ohne dass es zu ernsthaften und/oder kostspieligen Betriebsstörungen kommt, wobei die Wirksamkeit auch gegeben ist, wenn die Zwischenkreisinduktivität nur sehr kleine Werte, z. B. unter $100 \mu\text{H}$, besitzt.

Falls Energierückspeisung auch durch Umkehr der Ausgangsspannung eintreten kann, sieht
 45 eine zweckmäßige Variante vor, dass in dem Längszweig der Schutzschaltung zwei gegensinnig gepolte IGBT-Transistoren in Serie angeordnet sind.

Eine andere, aus den gleichen Gründen vorteilhafte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass in ihrem Längszweig ein erster IGBT-Transistor in Serie mit einer ersten Hilfsdiode liegt und parallel zu dieser ersten Serienschaltung eine zweite Serienschaltung, bestehend aus einem
 50 zweiten IGBT-Transistor und einer zweiten Hilfsdiode, wobei innerhalb der Serienschaltungen die Dioden und Transistoren gleichsinnig gepolt sind, die Dioden und Transistoren einer Serienschaltung jedoch gegensinnig zu den Dioden und Transistoren der anderen Serienschaltungen.

Um allfällige Überlastungen der internen Antiparalleldiode zu vermeiden, kann vorgesehen sein, dass der Antiparalleldiode eines IGBT-Transistors eine externe Diode parallelgeschaltet ist.
 55 Dadurch werden auch die Verluste in Einspeiserichtung verringert.

In Hinblick auf die Möglichkeit des Auftretens schädlicher Überspannungen, insbesondere aufgrund des Schaltvorganges an den Impedanzen des Netzes und/oder des Gleichstromkreises, ist es empfehlenswert, wenn ihr Eingang und/oder Ausgang durch einen Überspannungsableiter geschützt ist, bzw. wenn die Kollektor-Emitter-Strecke des zumindest einen IGBT-Transistors durch einen Überspannungsableiter geschützt ist.

Da in der Ansteuerung der Thyristorbrücke ohnedies ein Signal vorliegt, bzw. leicht ableitbar ist, das ein Wechselrichterkippen angibt, empfiehlt sich eine Ausführung, bei welcher das Kipperkennungssignal von einer Steuerschaltung der Thyristorbrücke geliefert ist.

Ein auch aus anderen Gründen als einem Wechselrichterkippen auftretender zu hoher Längsstrom kann erkannt werden, falls als Kipperkennungssignal die Höhe der Sättigungsspannung des zumindest einen IGBT-Transistors herangezogen ist.

Die Erfindung samt weiterer Vorteile ist im folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in welcher zeigen:

Fig. 1 eine Doppel-Thyristorbrücke nach dem Stand der Technik,

Fig. 2 das Prinzipschaltbild einer Ausführungsform der Erfindung mit einem einzigen IGBT-Transistor,

Fig. 3. in einem Detail eine Variante nach Fig. 2 mit einer zugeschalteten externen Diode und einem Überspannungsableiter,

Fig. 4 eine Ausführungsform der Erfindung mit zwei in Serie geschalteten IGBT-Transistoren,

Fig. 5 eine andere Ausführungsform der Erfindung, gleichfalls mit zwei IGBT-Transistoren und

Fig. 6 eine Ausführung ähnlich der in Fig. 2 dargestellten, bei welcher die Schutzschaltung jedoch nur im Rückspeisekreis vorgesehen ist.

Fig. 2 zeigt eine Schutzschaltung SCH nach der Erfindung, die zwischen die netzgeführte Thyristorbrücke B, B' (siehe die vorangegangene Erläuterung der Fig. 1) und einen Zwischenkreis oder Lastkreis mit einem Zwischenkreiskondensator C_{ZK} und einer Last LAS geschaltet ist. Die Schutzschaltung besitzt in einem Längszweig einen IGBT-Transistor GT1, der auch eine in Bezug auf seine Durchlassrichtung antiparallele Diode, eine sogenannte Antiparalleldiode D1, besitzt. Diese Diode D1 ist üblicherweise in einem Gehäuse mit dem Transistor GT1 integriert.

Für die Ansteuerung des Transistors GT1 ist eine Ansteuerschaltung AST vorgesehen, welcher ein Kipperkennungssignal s_k zugeführt ist, das im vorliegenden Fall von der Thyristorsteuerung THS stammt. Weiters kann, wie hier gezeigt, der Ansteuerschaltung AST auch die Spannung zwischen Kollektor und Emitter des Transistors GT1 zugeführt sein, die in Fig. 2 mit u_{s1} bezeichnet ist.

Der Transistor GT1 kann während des Betriebes auch im Einspeisebetrieb über ein Ansteuersignal s_{a1} dauernd eingeschaltet bleiben. Der Strom in Einspeiserichtung fließt über die Antiparalleldiode D1, wodurch die Einspeise-Zusatzverluste geringer gehalten werden, als die Rückspeise-zusatzverluste über den Transistor GT1. Die Ansteuerung des IGBT-Transistors T1 bzw. die Rückmeldung seiner Kollektor-Emitter-Spannung kann über geeignete potentialtrennende Schaltungen erfolgen, z. B. über Optokoppler oder mit Hilfe von Lichtwellenleitern.

Tritt ein Wechselrichterkippen ein und somit ein Signal s_k auf, so wird der über das Signal s_{a1} angesteuerte Transistor GT1 abgeschaltet. Weiters kann bei hohen Strömen durch den Transistor GT1 auch die Höhe seiner Sättigungsspannung als Abschaltkriterium herangezogen werden, um den Transistor auch bei zu hohen Strömen - ein Fall der natürlich auch bei Wechselrichterkippen auftritt, abzuschalten. Jedenfalls werden dadurch der IGBT-Transistor selbst, das Stromrichtergerät und letztlich auch die Sicherungen geschützt. Es ist demnach auch möglich, auf ein spezifisches Kipperkennungssignal s_k zu verzichten und als Basis für die Abschaltung die erwähnte Sättigungsspannung zu verwenden.

Um die Verfügbarkeit der Stromrichteranordnung zu erhöhen, kann der IGBT-Transistor nach jedem Abschalten wiederholt eingeschaltet werden. Ein Wechselrichterkippen führt dann lediglich zu einem kurzdauernden Spannungseinbruch, welcher den Arbeitsprozess nicht unterbricht.

Die Darstellung nach Fig. 3 zeigt zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit bzw. der Sicherheit. Da bei marktüblichen IGBT-Transistoren die integrierte Antiparalleldiode D1 oft schwächer ausgelegt ist als die Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors und außerdem eine höhere Durchlassspannung aufweisen kann als diskrete Dioden, kann die Stromtragfähigkeit des

Längszweigs durch Parallelschalten einer externen und entsprechend den Anforderungen stärkeren Diode D1p erhöht werden und die Verluste in Rückspeiserichtung werden verringert.

Fig. 3 zeigt weiters den Einsatz von Überspannungsableitern, der vor allem dann sinnvoll ist, wenn aufgrund des Schaltvorganges an den Impedanzen des Netzes und/oder des Gleichstromzwischenkreises das Auftreten schädlicher Überspannungen zu befürchten ist. Hier sind der Eingang der Schutzschaltung SCH durch einen Überspannungsschutzableiter USE, der Ausgang durch einen Überspannungsschutzableiter USA und die Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors GT1 durch einen Überspannungsableiter US1 geschützt. Derartige Überspannungsableiter sind für weite Spannungs- und Strombereiche im Handel erhältlich und meist als Varistoren ausgebildet.

Falls Energierückspeisung nur durch Umkehr der Stromrichtung eintritt und nicht durch Umkehr der Ausgangsspannung so genügt ein einziger IGBT-Transistor im Längszweig der Schutzschaltung, wie dies in Fig. 2 und 3 gezeigt wurde. Bei Gleichstromantrieben mit Betrieb in allen vier Quadranten können sich jedoch Strom und Spannung umdrehen. In solchen Fällen ist der Einsatz eines zweiten IGBT-Transistors erforderlich, was in den Fig. 4 und 5 gezeigt und erläutert ist.

Fig. 4 zeigt im Längszweig der Schutzschaltung SCH zwei in Serie, jedoch gegenpolig geschaltete IGBT-Transistoren GT1, GT2. Analog zu Fig. 3 sind Überspannungsableiter USE, USA, US1 und US2 vorgesehen. Bei der hier dargestellten Ausführungsform werden die integrierten Antiparalleldioden D1, D2 für die Stromführung entgegen der Durchlassrichtung des jeweiligen Transistors GT1, GT2 verwendet. Die Last ist hier ein auch rückspeisender Gleichspannungsmotor M mit einer Vorschalt-drossel. Die Ansteuersignale sind mit s_{a1} bzw. s_{a2} und die Kollektor-Emitter-Spannungen mit U_{s1} bzw. U_{s2} bezeichnet.

Falls eine Verwendung der internen Dioden D1, D2 wegen deren geringen Stromtragfähigkeit vermieden werden soll, kann man gemäß der Schaltung nach Fig. 5 die internen Dioden D1, D2 durch Verwendung zweier Hilfsdioden D1h, D2h abkoppeln. Wie ersichtlich fließt Strom in Einspeiserichtung über den IGBT-Transistor GT2 und die Diode D2h, in Rückspeiserichtung jedoch über die Diode D1h und den IGBT-Transistor GT1.

Die Schutzschaltung nach der Erfindung kann direkt in ein Stromrichtergerät eingebaut werden oder als Option geräteextern in die Gleichstromleitung eingebaut werden. Die gezeigten Schaltungen können im Rahmen der Erfindung dem Wissen des Fachmanns entsprechend modifiziert werden. Beispielsweise können IGBT-Transistoren parallelgeschaltet werden, falls höhere Ströme geschaltet werden sollen.

Die Ausführung nach Fig. 6 entspricht prinzipiell jeder nach Fig. 2 bzw. Fig. 3, doch ist die Schutzschaltung geräteintern nur in den Rückspeisezweig geschaltet. Dies bringt den Vorteil, dass im Einspeisezweig kein Stromfluss über die Antiparalleldiode D1 erfolgen muss, und somit in dieser Stromrichtung keine Zusatzverluste auftreten. Ebenso entfällt hier ein zusätzlicher Aufwand für eine Diode D1p gemäß Fig. 3.

PATENTANSPRÜCHE:

1. Schutzschaltung (SCH) für eine netzgeführte Thyristorbrücke (B, B'), welche zur Energie-speisung eines an sie angeschlossenen sowie zur Rückspeisung aus diesem Kreis eingerichtet ist, und welche zwischen die Thyristorbrücke und den Energiekreis geschaltet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass**

in einem Längszweig der Schutzschaltung zumindest ein, im Rückspeisesinn gepolter IGBT-Transistor (GT1, GT2) mit einer Antiparalleldiode (D1, D2; D1p) vorgesehen ist, welcher bei Auftreten eines Kipperkennungssignals (s_k , U_{s1}), das einer dem Transistor zugeordneten Ansteuerschaltung (AST) zugeführt ist, abschaltbar ist.
2. Schutzschaltung (SCH) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** in dem Längszweig der Schutzschaltung (SCH) zwei gegensinnig gepolte IGBT-Transistoren (GT1, GT2) in Serie angeordnet sind. (Fig. 4)
3. Schutzschaltung (SCH) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** in ihrem Längszweig ein erster IGBT-Transistor (GT1) in Serie mit einer ersten Hilfsdiode (D1h) liegt und parallel zu dieser ersten Serienschaltung eine zweite Serienschaltung, bestehend aus einem zweiten IGBT-Transistor (GT2) und einer zweiten Hilfsdiode (D2h), wobei

innerhalb der Serienschaltungen die Dioden und Transistoren gleichsinnig gepolt sind, die Dioden und Transistoren einer Serienschaltung jedoch gegensinnig zu den Dioden und Transistoren der anderen Serienschaltungen (Fig. 5).

- 5
4. Schutzschaltung (SCH) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Antiparalleldiode (D1) eines IGBT-Transistors (GT1) eine externe Diode (D1p) parallelgeschaltet ist (Fig. 3).
5. Schutzschaltung (SCH) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** ihr Eingang und/oder Ausgang durch einen Überspannungsableiter (USE, USA) geschützt ist.
- 10
6. Schutzschaltung (SCH) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Kollektor-Emitter-Strecke des zumindest einen IGBT-Transistors (GT1, GT2) durch einen Überspannungsableiter (US1, US2) geschützt ist.
7. Schutzschaltung (SCH) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Kipperkennungssignal (s_k) von einer Steuerschaltung (THS) der Thyristorbrücke (B, B') geliefert ist. (Fig. 2)
- 15
8. Schutzschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** als Kipperkennungssignal (s_{a1}) die Höhe der Sättigungsspannung der zumindest einen IGBT-Transistors (GT1, GT2) herangezogen ist.

20

HIEZU 4 BLATT ZEICHNUNGEN

25

30

35

40

45

50

55

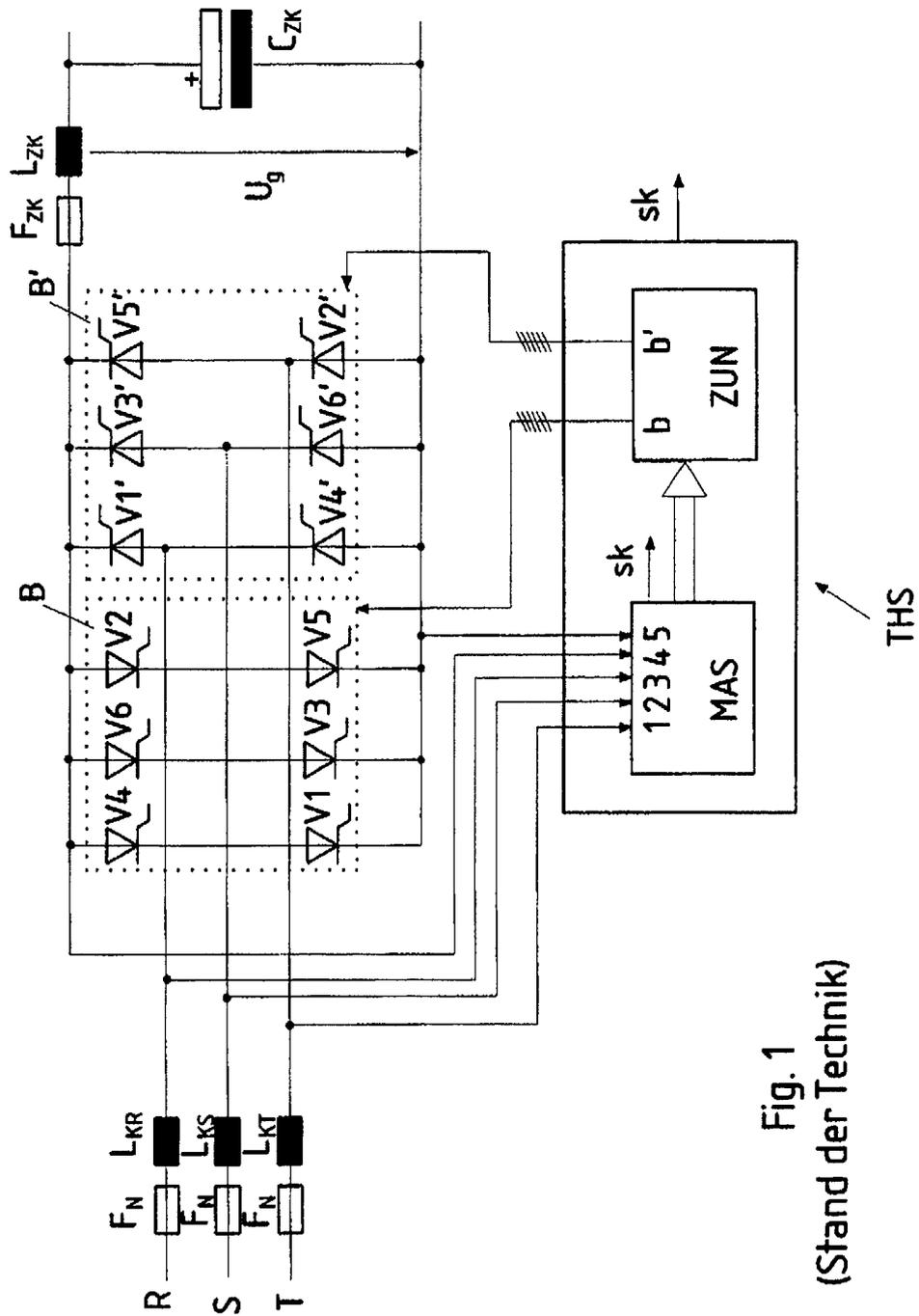


Fig. 1
(Stand der Technik)

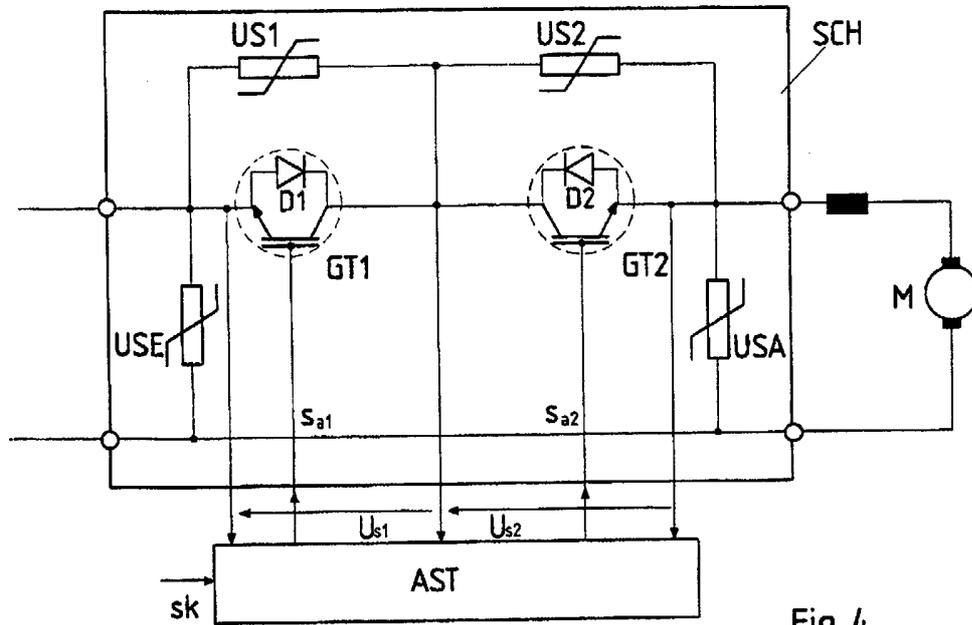


Fig. 4

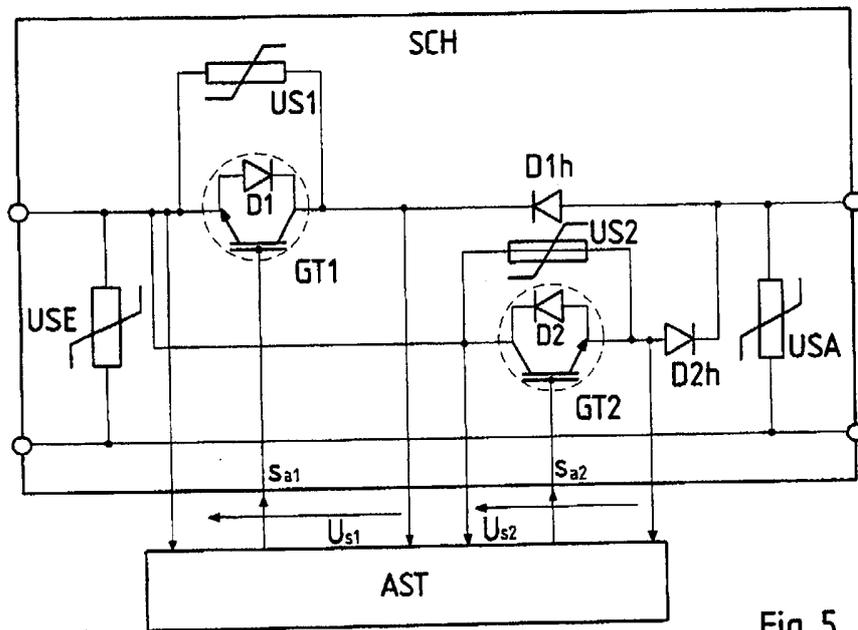


Fig. 5

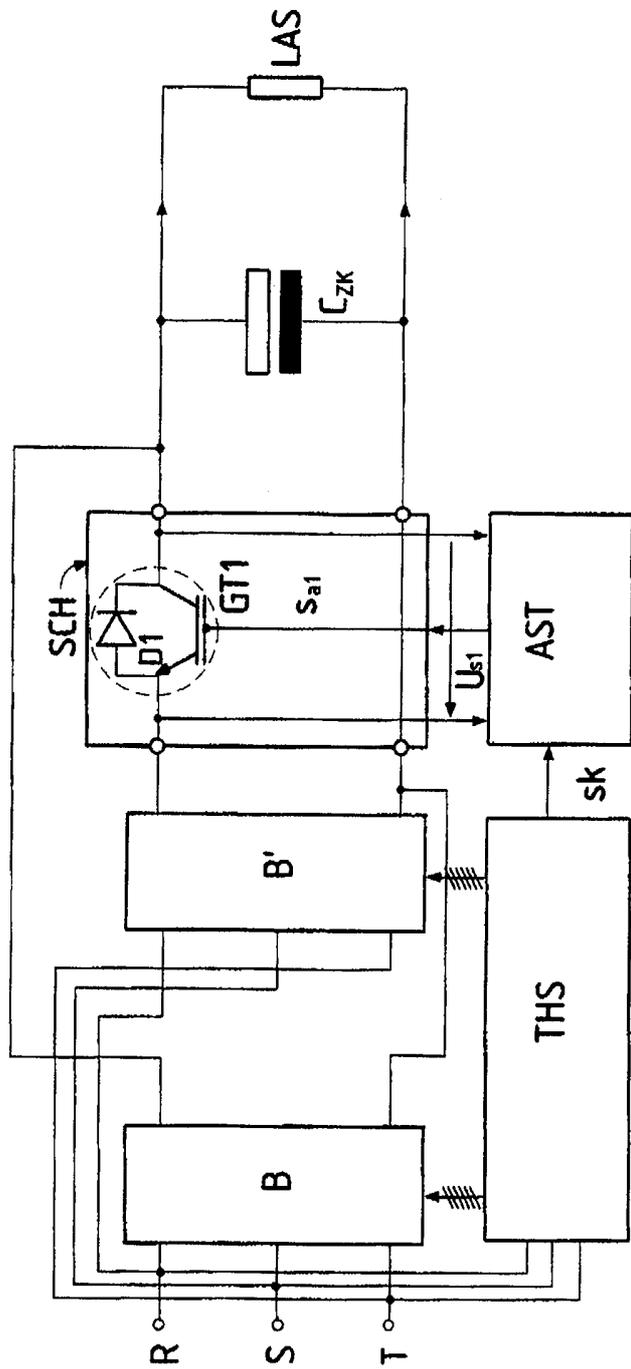


Fig. 6